
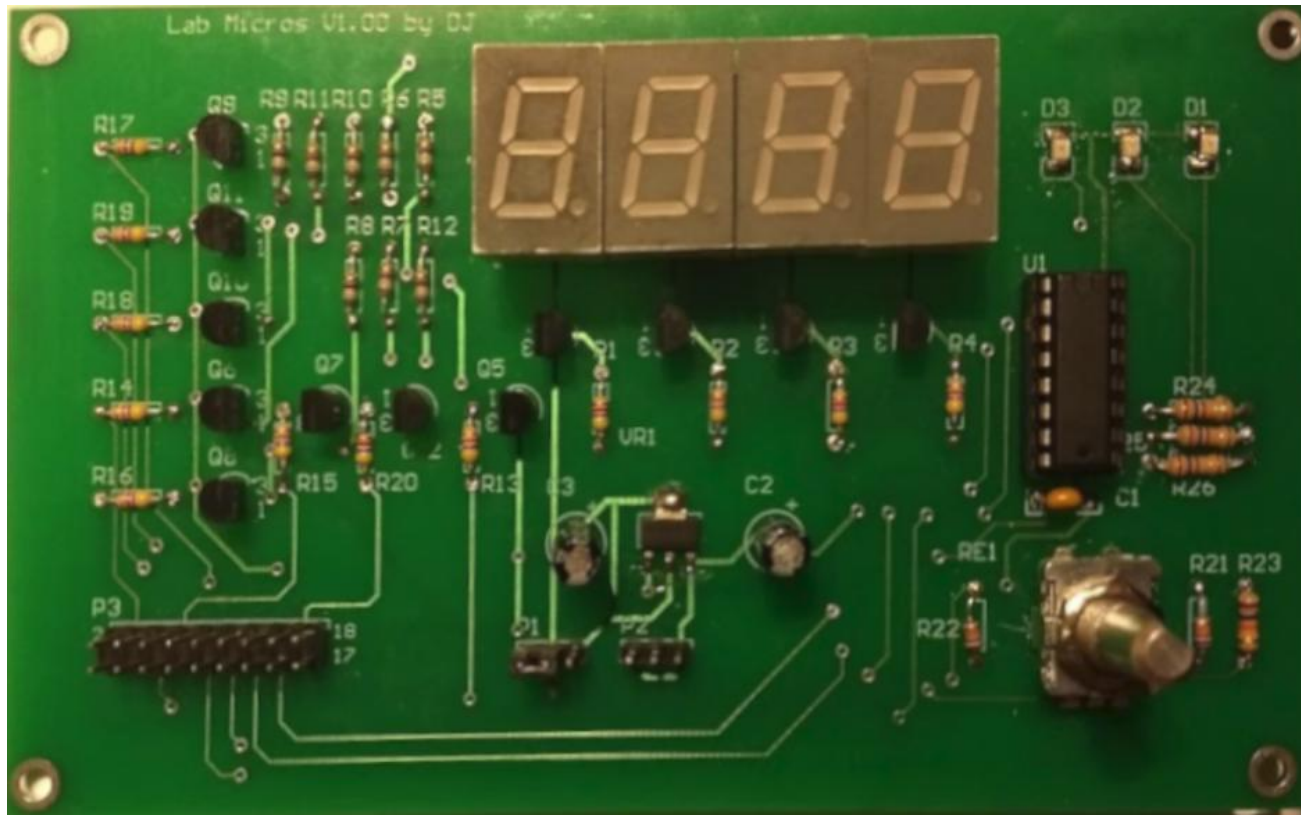


Display-Encoder Board

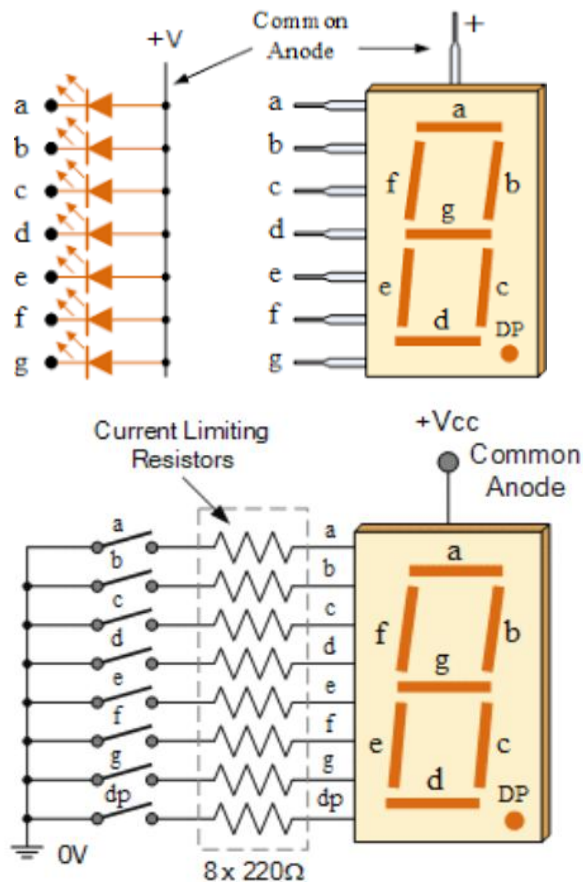


Seven Segment display




Segments Inputs							7 Segment Display Output
a	b	c	d	e	f	g	
0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	0	0	1	0	2
0	0	0	0	1	1	0	3
1	0	0	1	1	0	0	4
0	1	0	0	1	0	0	5
0	1	0	0	0	0	0	6
0	0	0	1	1	1	1	7
0	0	0	0	0	0	0	8
0	0	0	0	1	1	0	9

Seven Segment display

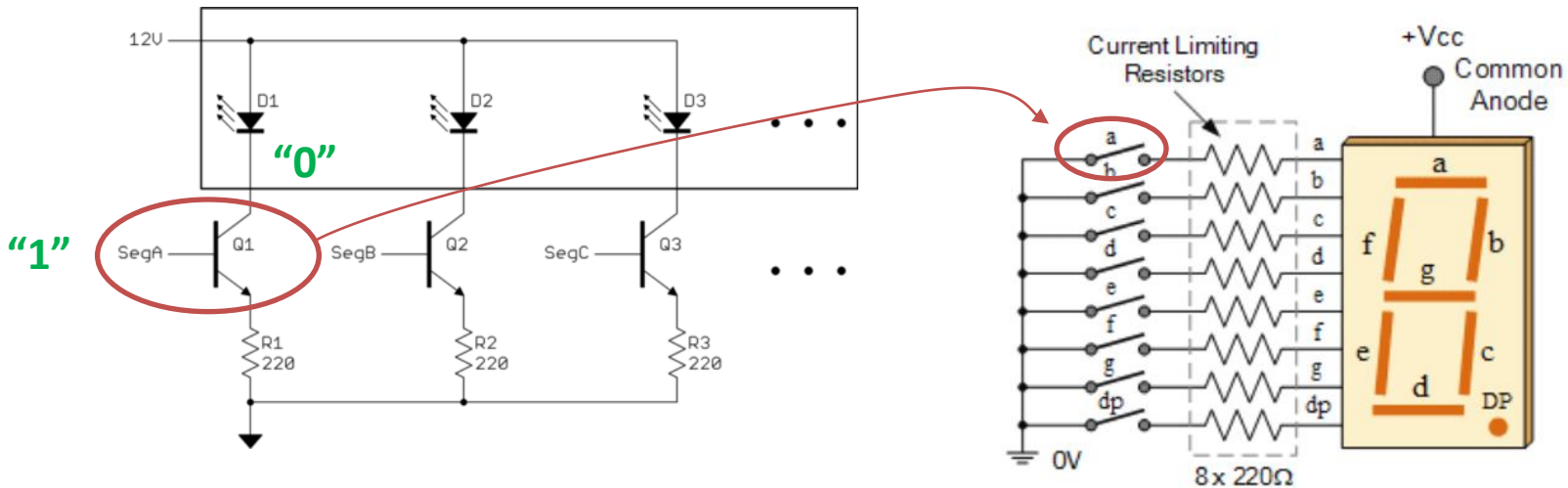


Number	g f e d c b a	Hexadecimal
0	0 1 1 1 1 1 1	3F
1	0 0 0 0 1 1 0	06
2	1 0 1 1 0 1 1	5B
3	1 0 0 1 1 1 1	4F
4	1 1 0 0 1 1 0	66
5	1 1 0 1 1 0 1	6D
6	1 1 1 1 1 0 1	7D
7	0 0 0 0 1 1 1	07
8	1 1 1 1 1 1 1	7F
9	1 1 0 1 1 1 1	6F

Seven Segment display Multiplexing

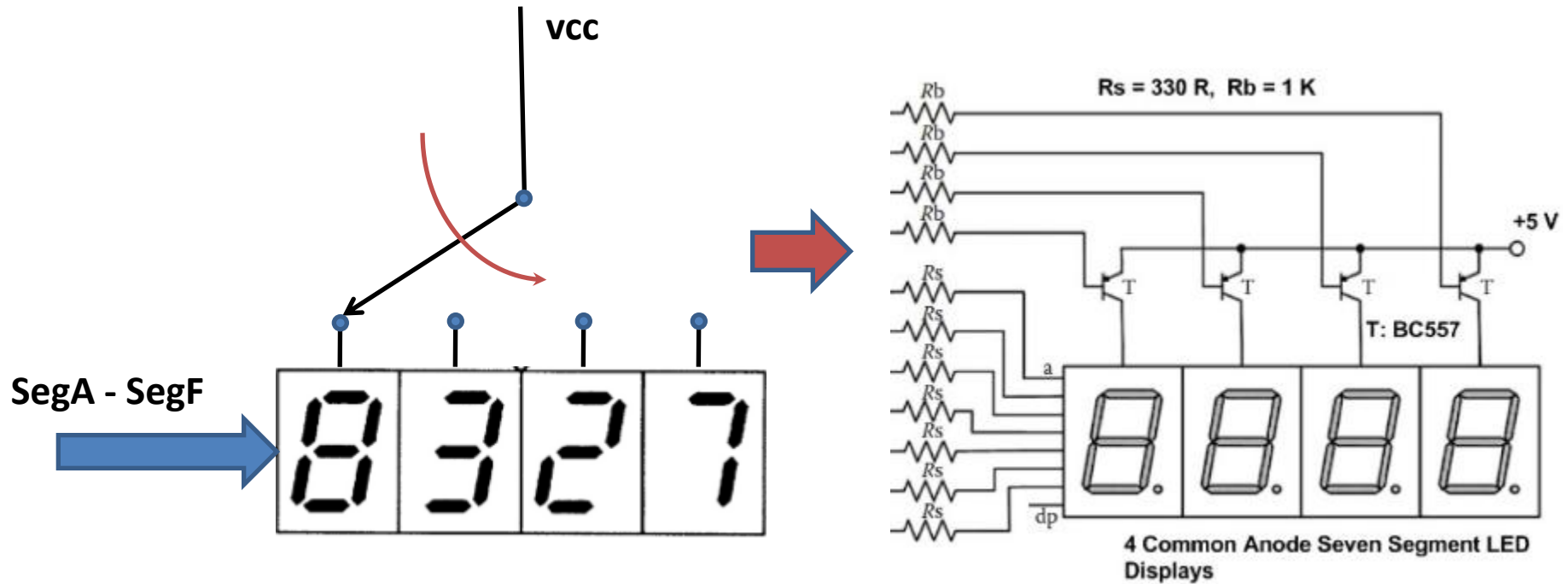


Seven Segment display Multiplexing

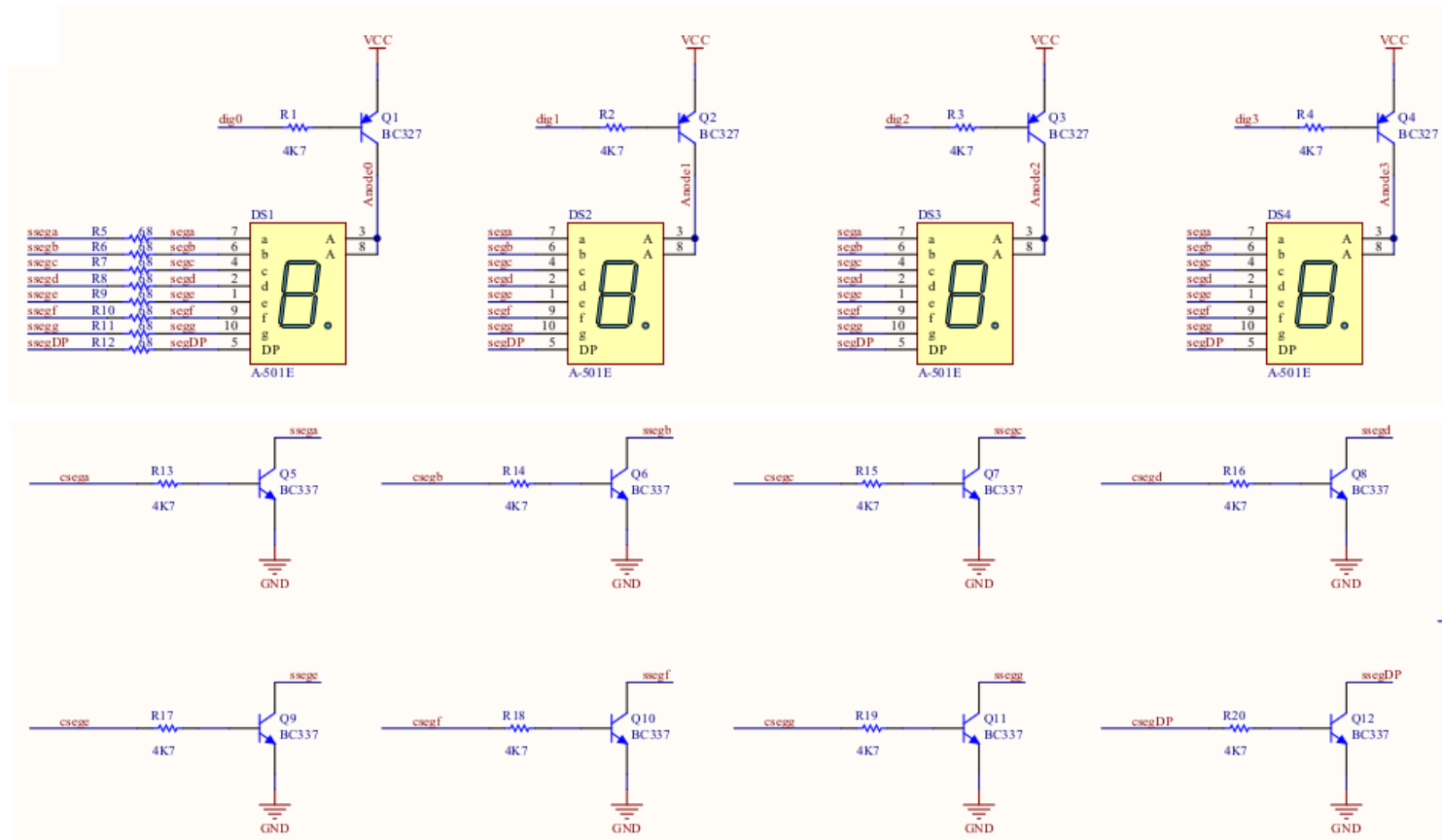

Seven Segment display

Reducing multiplexing lines

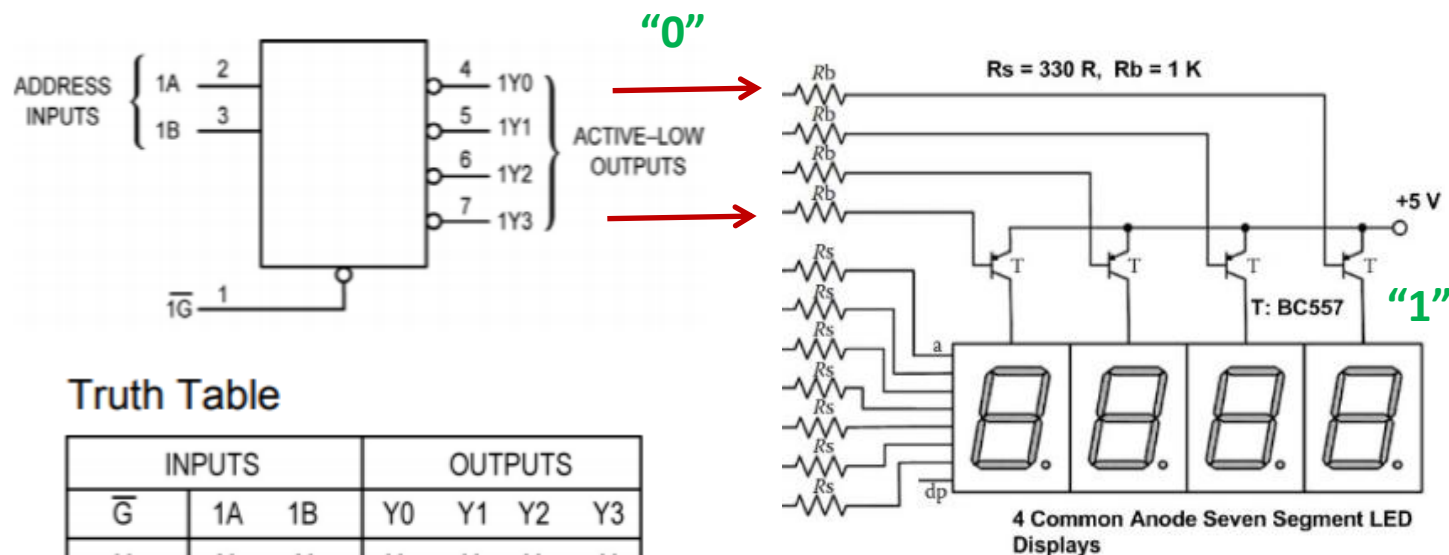


Truth Table

INPUTS			OUTPUTS			
\overline{G}	1A	1B	Y0	Y1	Y2	Y3
H	X	X	H	H	H	H
L	L	L	L	H	H	H
L	L	H	H	L	H	H
L	H	L	H	H	L	H
L	H	H	H	H	H	L

X = don't care



Seven Segment display

Status Leds

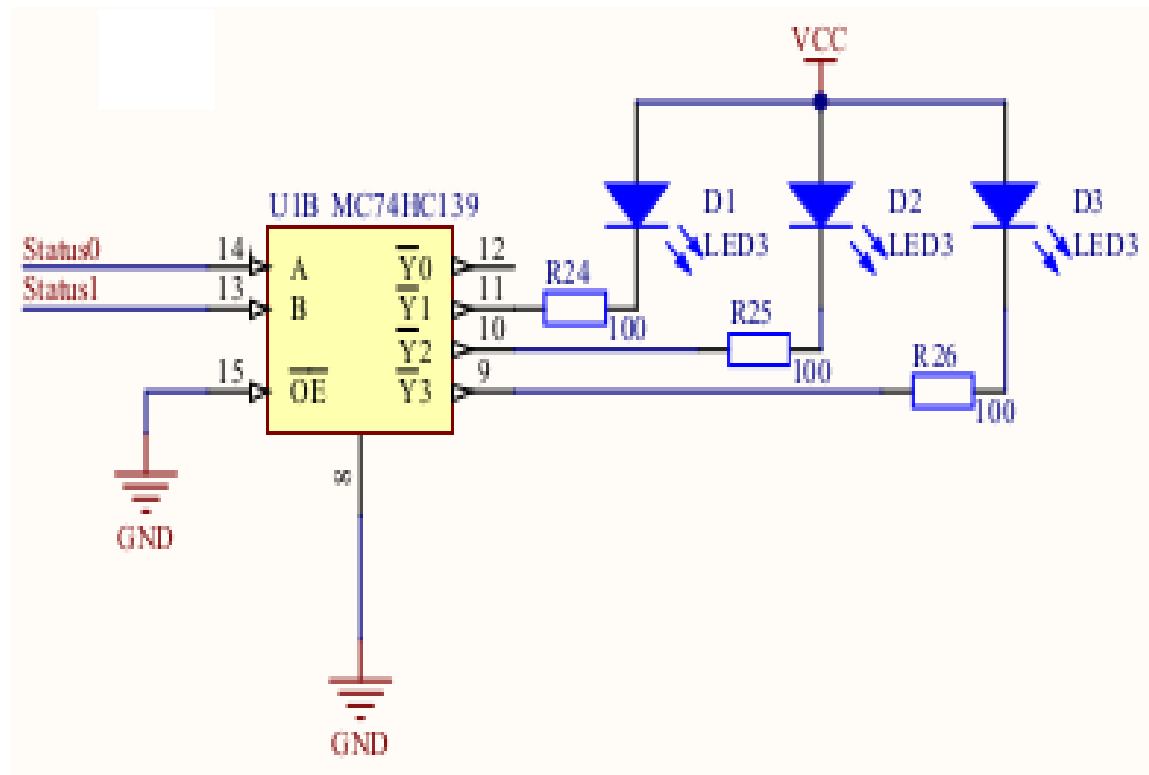




Seven Segment display Rotary Encoder

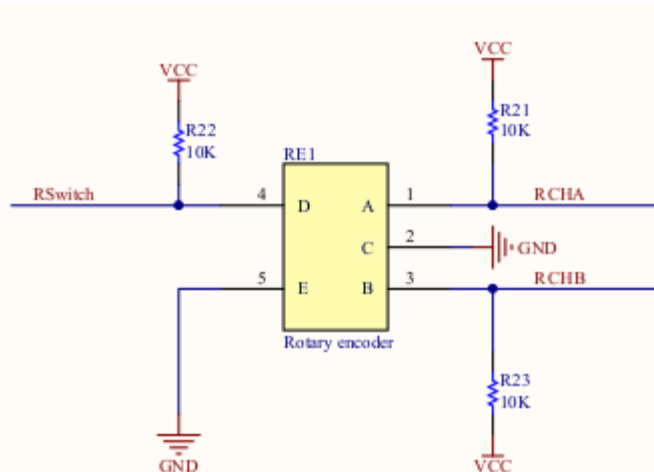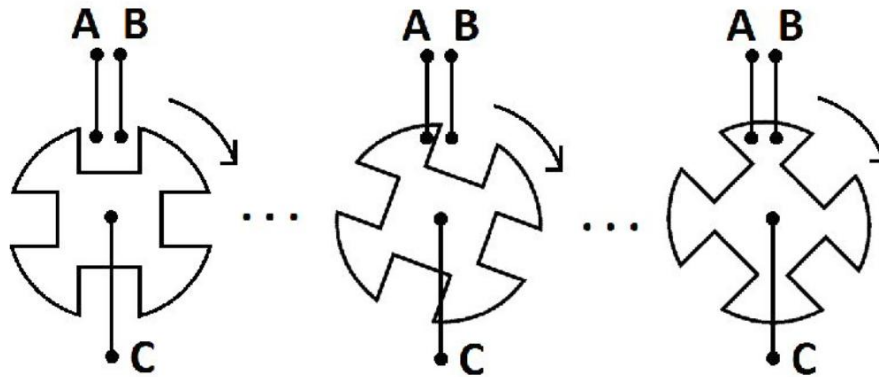

Encoder output wave form

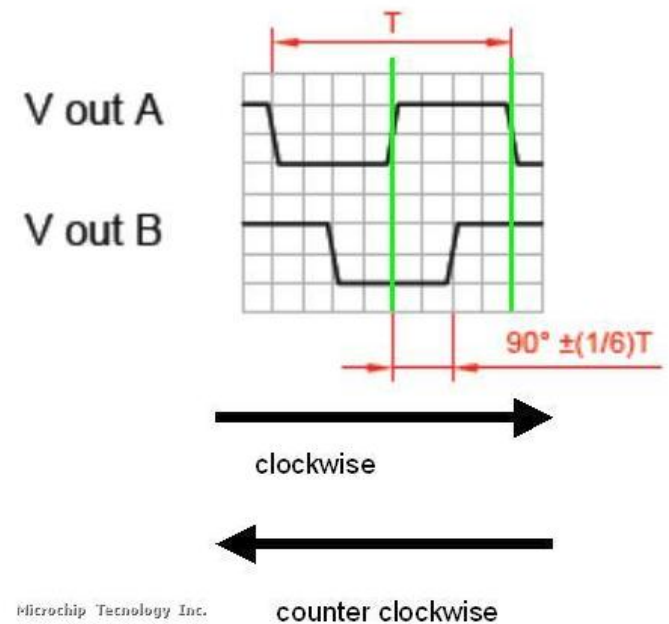

Microchip Technology Inc.

Questions ?

